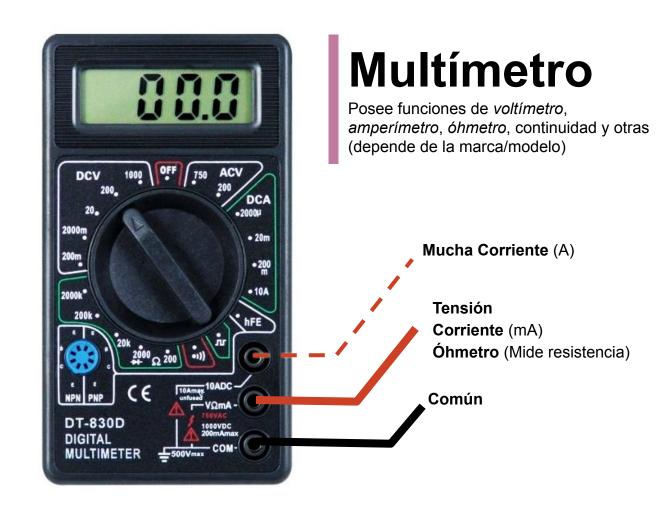


Introducción a la Ingeniería Electrónica (86.02)

















Funciones del multímetro

Resolución

Es la mínima lectura apreciable (depende de la ubicación del punto decimal)



Rango

Depende del punto decimal y de la cantidad de cuentas (máximo número que puede mostrar)





Funciones del multímetro

Ejemplo Multímetro 3 ¾

El máximo número representable (máxima cantidad de cuentas) y la posición del punto decimal, definen el rango.



Rango	Resolución
4 V	0.001 V
40 V	0.01 V
400 V	0.1 V



Funciones del multímetro

Sonel CMM-10



Incertidumbre




DC voltage measurement

Range	Resolution	Basic uncertainty
400,0mV	0,1mV	± (0,5% m.v. + 2 digits)
4,000V	0,001V	
40,00V	0,01V	± (1,2% m.v. + 2 digits)
400,0V	0,1V	
600V	1V	± (1,5% m.v. + 2 digits)

El fabricante especifica la incertidumbre asociada al instrumento, es decir, el intervalo dentro del cual podemos confiar que se encuentra el valor verdadero de la medición. La medición por lo tanto resulta: **Lectura \pm \Delta**

Funciones del multímetro

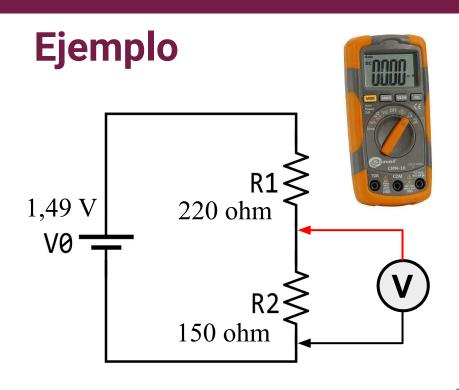

DC voltage measurement

Range	Resolution	Basic uncertainty
400,0mV	0,1mV	± (0,5% m.v. + 2 digits)
4,000V	0,001V	
40,00V	0,01V	± (1,2% m.v. + 2 digits)
400,0V	0,1V	
600V	1V	± (1,5% m.v. + 2 digits)

$$\Delta V = \pm (1.2 \times 0.604/100 + 2 \times 0.001) V = \pm 0.009 V$$

$$V_{medida} = (0,604 \pm 0,009) V$$



¿Cómo medir tensión y corriente?

¿Cómo medir tensión y corriente?

Amperímetro	Voltímetro
Permite medir la intensidad de corriente que circula en un conductor	Permite medir la diferencia de potencial (tensión) entre dos puntos de un circuito
	•—

¿Cómo medir tensión y corriente?

Amperímetro	Voltímetro
Permite medir la intensidad de corriente que circula en un conductor	Permite medir la diferencia de potencial (tensión) entre dos puntos de un circuito
A	•—
	A B B

¿Cómo medir tensión y corriente?

Amperímetro	Voltímetro
Permite medir la intensidad de corriente que circula en un conductor	Permite medir la diferencia de potencial (tensión) entre dos puntos de un circuito
	•—
	A B B

Tarea: Ejemplo con tres resistores y dos fuentes