
Coloquio Integrador 86.01 - Técnica Digital – Tema K

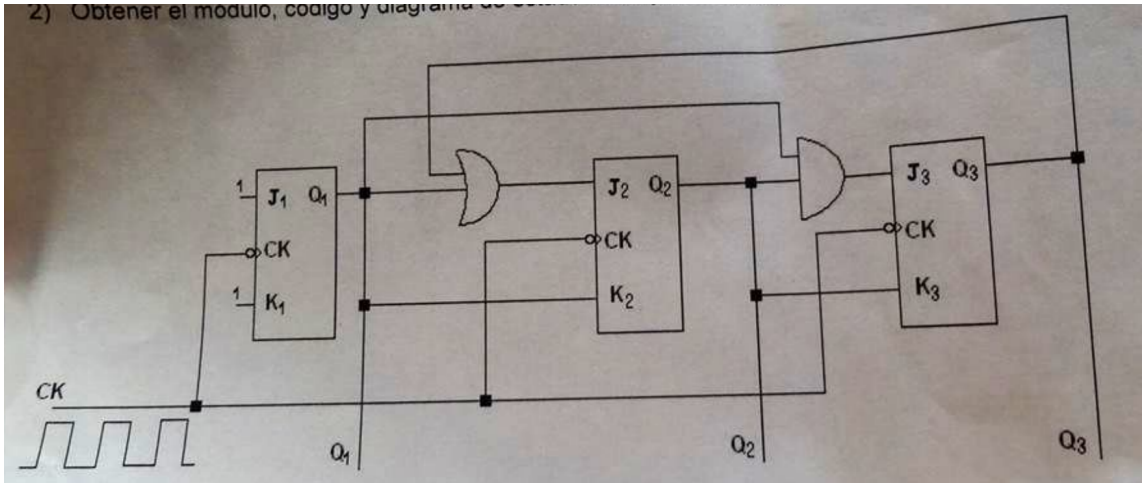1. Obtener un **FF JK** a partir de un **FF RS** mediante el método de las Transiciones.
2. Obtener el módulo, código y diagrama de estados **completo** del siguiente contador sincrónico:



3. Utilizando **FF JK** conectados como Registro de Desplazamiento, implementar un contador en **anillo** de 4 bits que cuente con dos unos consecutivos. Asegurar que el circuito cuando se conecta la energía comience en el estado **1100** ($Q_1Q_2Q_3Q_4$). Realizar el diagrama de estados **completo**.