Final 2025-02-17

1. Hacer un biestable T a partir de un JK
2. Te dan un contador con tres JK y tenes que obtener el código, el módulo y el diagrama de estados.
3. Armar un contador Johnson BCD con biestables tipo D conectados como registros de desplazamiento y hacer q cuando se los conecte a la corriente inicialicen todos en 0.