
I+

[illegible]
86.06 – Circuitos Electrónicos

Primer Parcial 1/23 4to fecha 10/7/23 [illegible]

APELLIDO	NOMBRE	PADRON	TURNO			N° de hojas	Corrección	
			[illegible]	T	N			

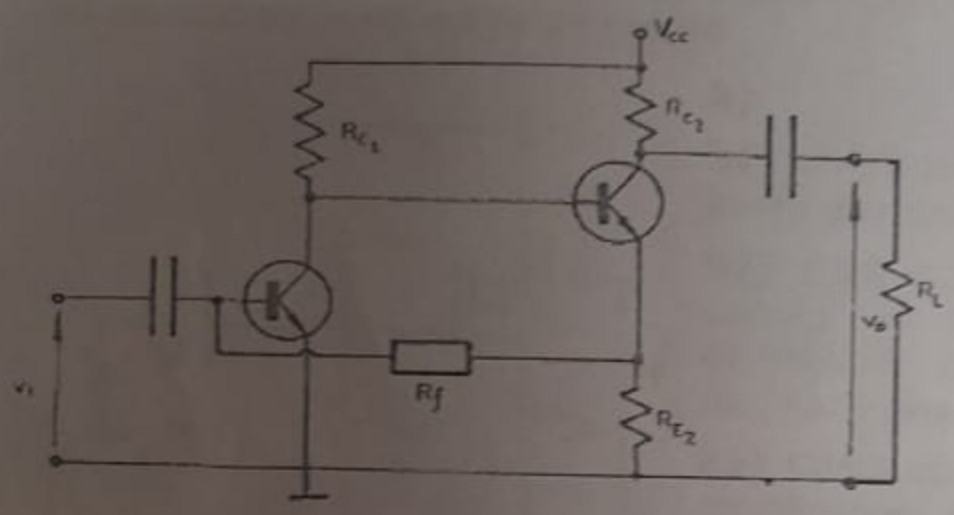1.- a) Analizar la realimentación producida al conectar R_f en el circuito. Justificar qué se muestrea y qué se suma, indicando cuáles serán los bloques realimentador, generador, amplificador y carga del circuito realimentado.



¿Estabiliza los valores de reposo? Analizar en base al comportamiento de una variación de tensión o corriente a través del lazo, si la realimentación es *positiva o negativa*.

b) Analizar cualitativamente cómo afecta los parámetros de señal Ri y Ro (aumentan o disminuyen respecto del circuito sin realimentar).

2. a) Determinar el punto de reposo de cada etapa, indicando las tensiones de los tres electrodos respecto de común.
b) Dibujar el circuito de señal a frecuencias medias sin reemplazar los transistores por su modelo. Definir y obtener *por inspección* A_v, R_i, R_o, A_{vs}. *¿Qué significa "frecuencias medias"?*
c) Obtener la Vo pico máxima sin recorte en ambos semiciclos.
[illegible]
d) Calcular los valores de f_ℓ y f_h aproximados. $C_{gs}=5pF$; $C_{gd}=1pF$

(admitir $\lambda = 0{,}01\ V^{-1}$ y $r_{gs} \to \infty$)

$|V_P| = 2V$

$|I_{DSS}| = 8mA$

