
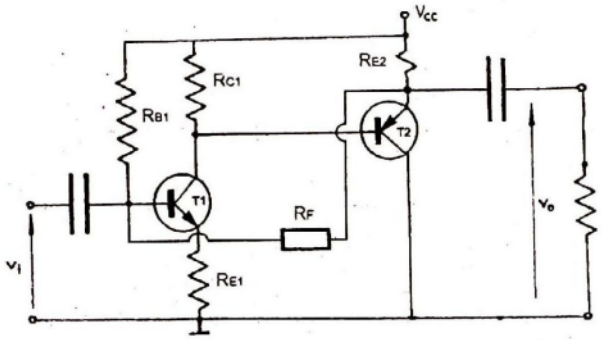
1.- a) Analizar, siguiendo los incrementos de los valores de reposo a través del lazo, si el agregado de R_F ayuda a estabilizar (o no) los puntos de reposo debido a la dispersión en el valor del β al reemplazar uno de los TBJ por otro del mismo tipo.




b) Identificar los bloques del sistema realimentado en señal (a frecuencias medias) por la inclusión de R_F: amplificador, realimentador, generador y carga. Justificar qué muestrea y qué suma.

c) Analizar dónde debe conectarse el terminal de R_F a la entrada para invertir el signo de la realimentación.

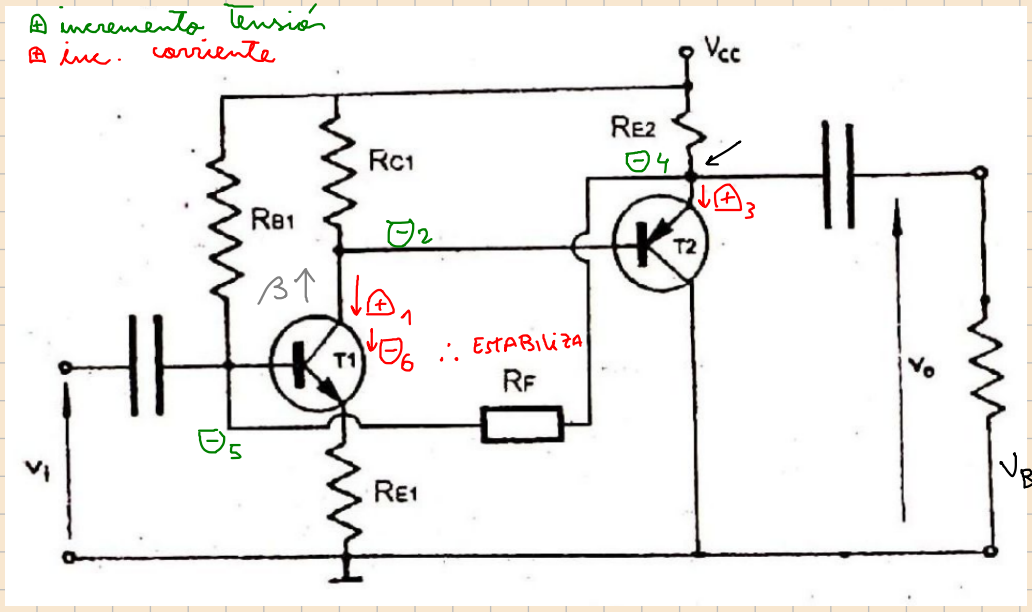
a) Como $I_C = \beta I_B$ ⟶ al aumentar β (y no cambiar nada más) ¡aumenta I_C!



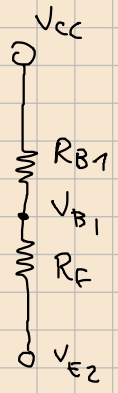


$$V_{B1} = \frac{(V_{cc} - V_{E2}) \cdot R_f}{R_{B1} + R_f} + V_{E2}$$

b)

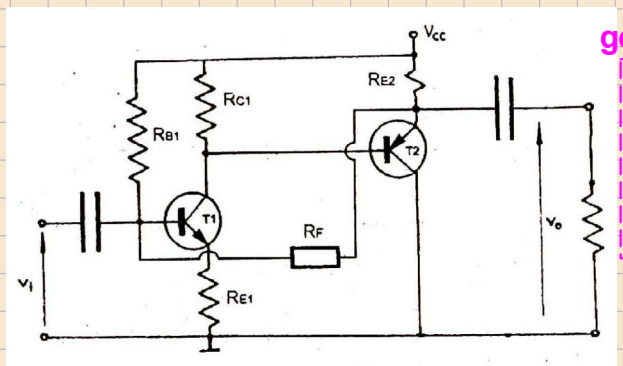

en señal ⟶

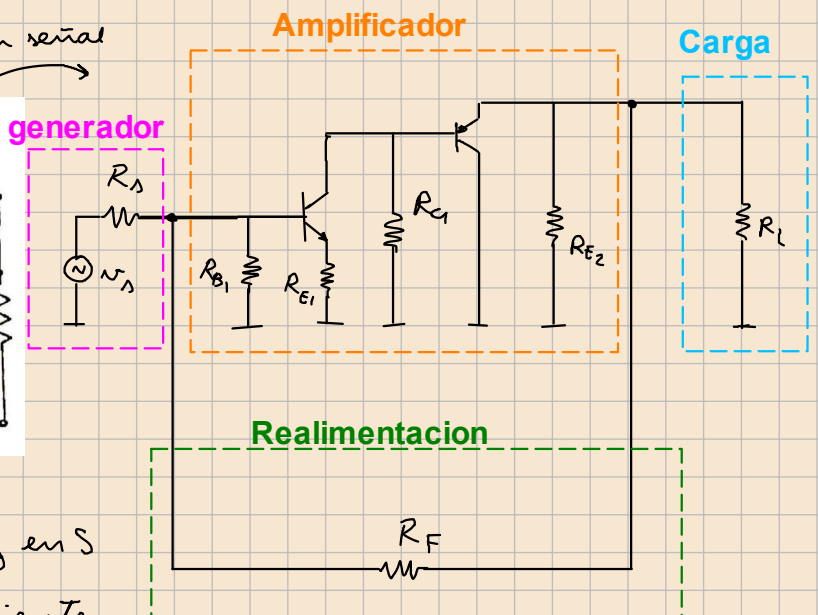

Como comparten nodos en E y en S

Muestrea tensión y suma corriente

c

